Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace

Školní rok 2023/2024

Maturitní otázka č. 19

Název úlohy:

ELEKTRICKY ŘÍZENÝ ASTABILNÍ KLOPNÝ OBVOD

Předmět:

POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY

ZADÁNÍ:

V simulátoru AutoSim vytvořte schéma zapojení elektricky řízeného astabilního klopného obvodu s pomocí dvou koncových spínačů. Dvojice spínačů je ovládaná vysouvající se pístnicí. Spínače elektricky ovládají 5/2 ventil, který přes škrtící ventily pohybuje dvojčinným válcem. Spuštěním simulace ověřte funkčnost zapojení.

OTÁZKA:

K čemu lze využít astabilní klopný obvod?
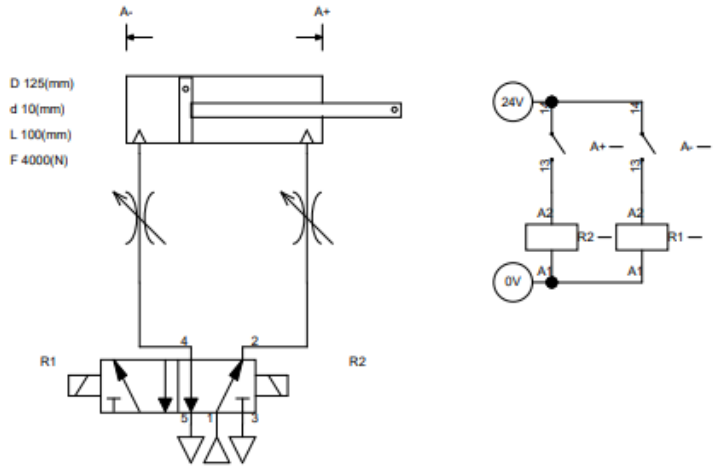
ŘEŠENÍ: