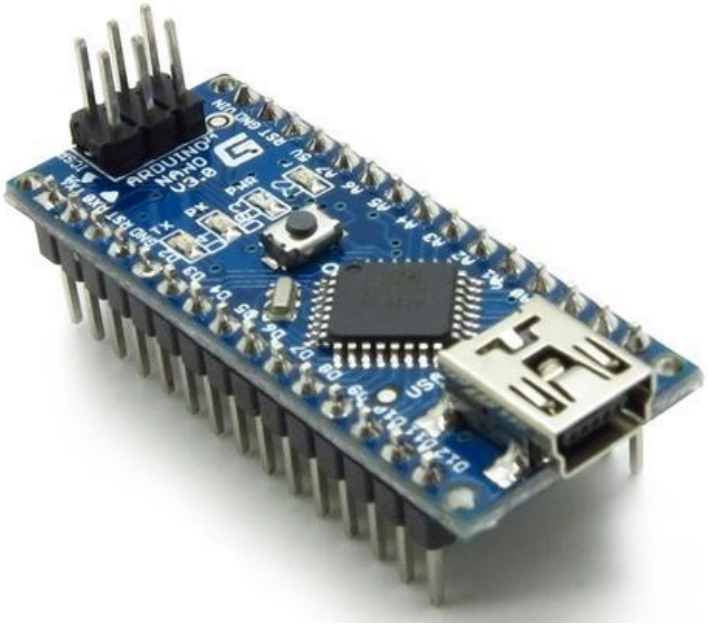

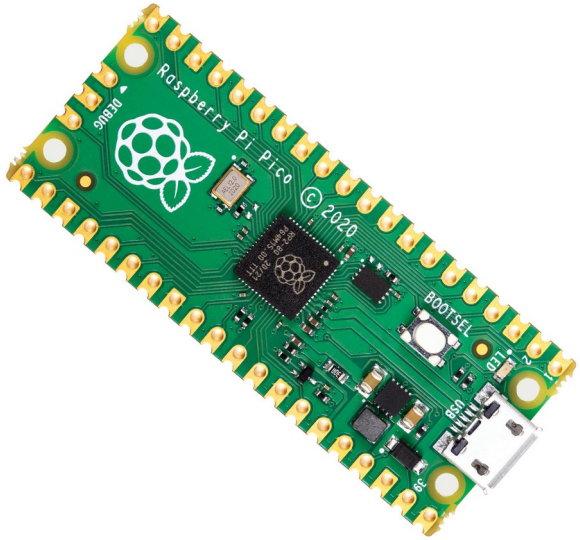

Jednočipové mikrokontrolery

17. otázka

17.

Jednočipové mikrokontrolery

- Blokové schéma mikrokontroleru
- Historie vývoje mikrokontrolerů
- Typy instrukcí

Praktická ukázka

- Sestavte blikač s Atmel 89c2051

Jednočipový mikrokontroler

Monolitický integrovaný obvod

Spolehlivost

Kompaktnost

Jednoúčelové aplikace

Von Neuman – Harvard

Periferie

- Časovače, řadiče přerušení

Blokové schéma

Instrukční sada

Elementární operace procesoru

Přesunové

MOV, LD, ST

Aritmetické-logické

ADD, SUB, CMP, OR, AND

Příznakové

N, Z, C, V

Instrukční sada

CISC

RISC

Mikrokontrolery Atmel

AVR

ARM