Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace

Školní rok 2023/2024

Maturitní otázka č. 17

Název úlohy:

NEPŘÍMÉ ELEKTRICKÉ ŘÍZENÍ DVOJIČINNÉHO VÁLCE

Předmět:

POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY

ZADÁNÍ:

V simulátoru AutoSim vytvořte schéma zapojení nepřímého elektrického řízení dvojčinného válce s pomocí dvou kontaktů. Jeden pro vysunutí, druhý pro zasunutí. Kontakty ovládají 5/2 ventil, který přes škrtící ventily pohybuje dvojčinným válcem. Spuštěním simulace ověřte funkčnost zapojení.

OTÁZKA:

K čemu slouží a jak funguje škrtící ventil?
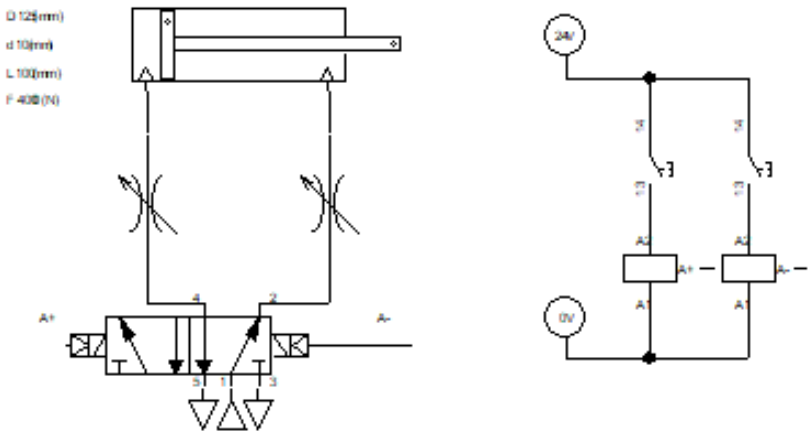
ŘEŠENÍ: