Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace

Školní rok 2023/2024

Maturitní otázka č. 18

Název úlohy:

ZPOŽDĚNÉ VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE REALIZOVANÉ PLC

Předmět:

POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY

ZADÁNÍ:

V prostředí TIA Portal vytvořte program pro PLC S7-1200 1212C DC/DC/DC pro zpožděné vypnutí spotřebiče.

Vstupy: START – I0.0

Výstupy: ZAROVKA – Q0.0

Po stisku START se rozsvítí ZAROVKA, která zhasne po 10 s.

OTÁZKA:

K čemu lze využít astabilní klopný obvod?
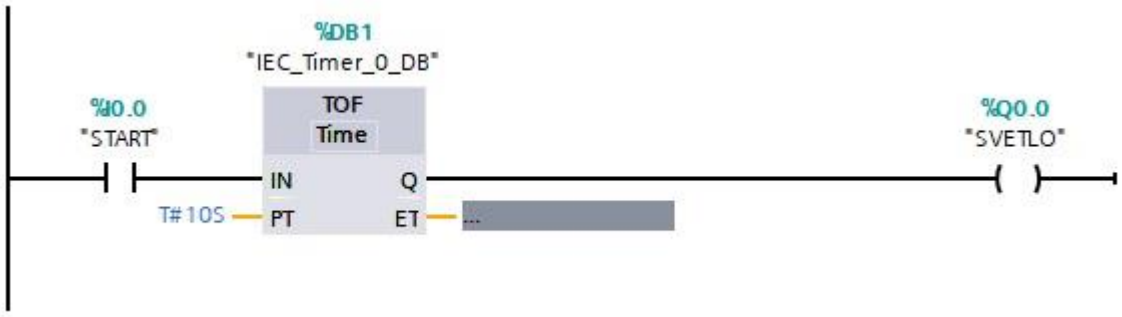
ŘEŠENÍ: